


# Elektromontage



Kiste 3 (schwer)

## Bau einer Schaltung


- Kabel nach Schaltplan ablängen

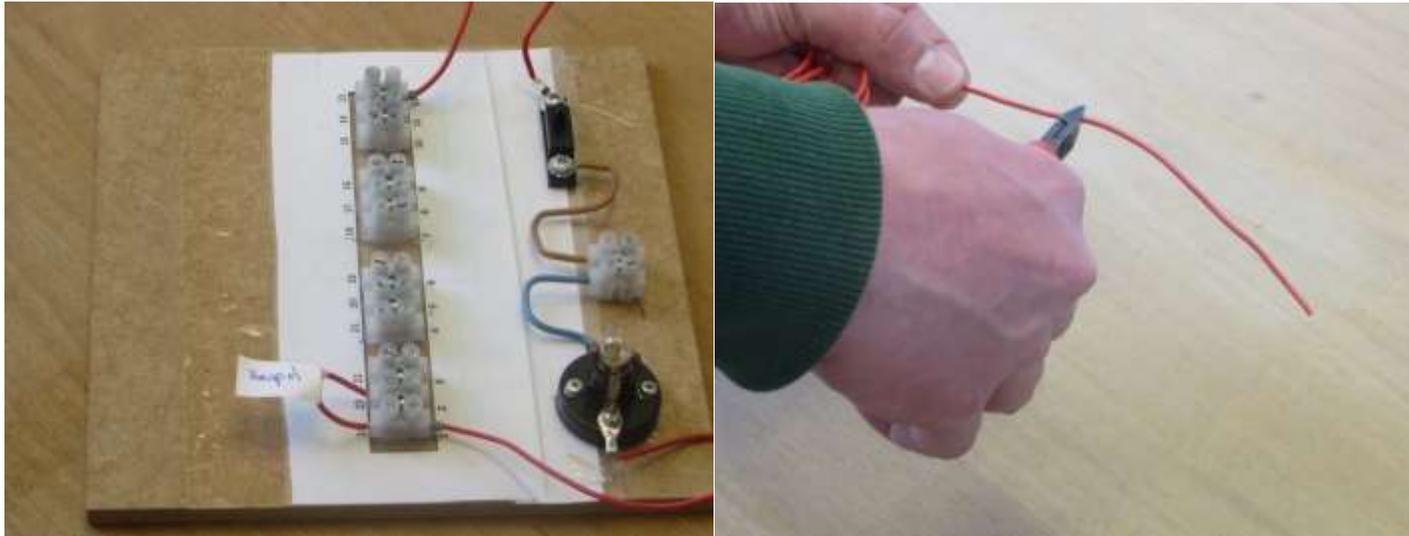


- Kabel an beiden Enden mit der Abisolierzange auf 7mm ablängen



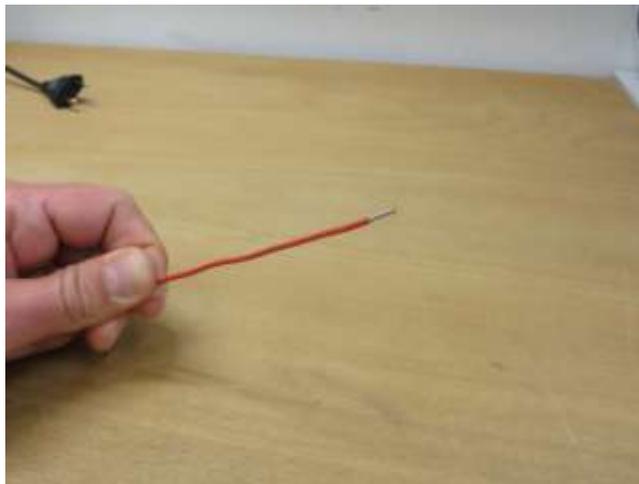
- Aderendhülse auf isoliertes Ende setzen




- Mit Zebrazange quetschen

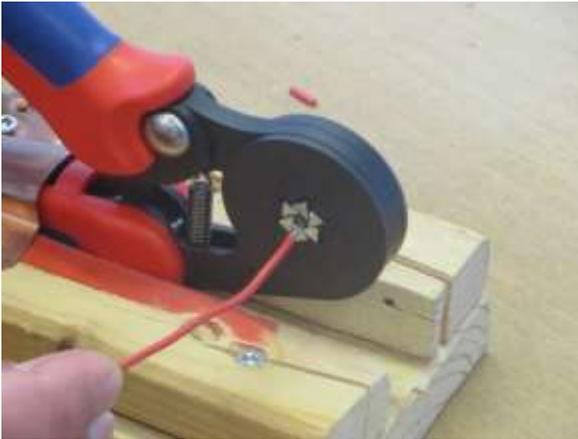

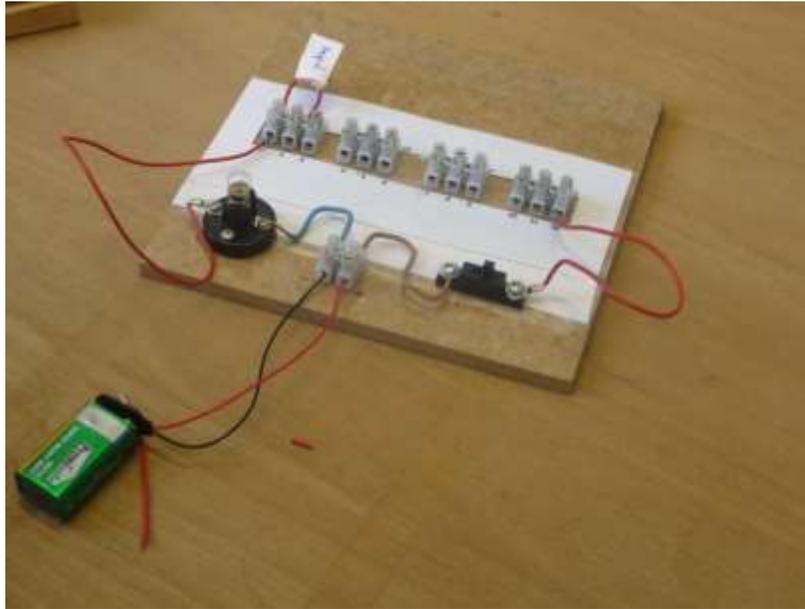- Kabel an den Lüsterklemmen nach Schaltplan anschließen
- Wenn alle Kabel wie im Schaltplan beschrieben ist angeschlossen sind, Batterie anklemmen (+Rot – Schwarz )



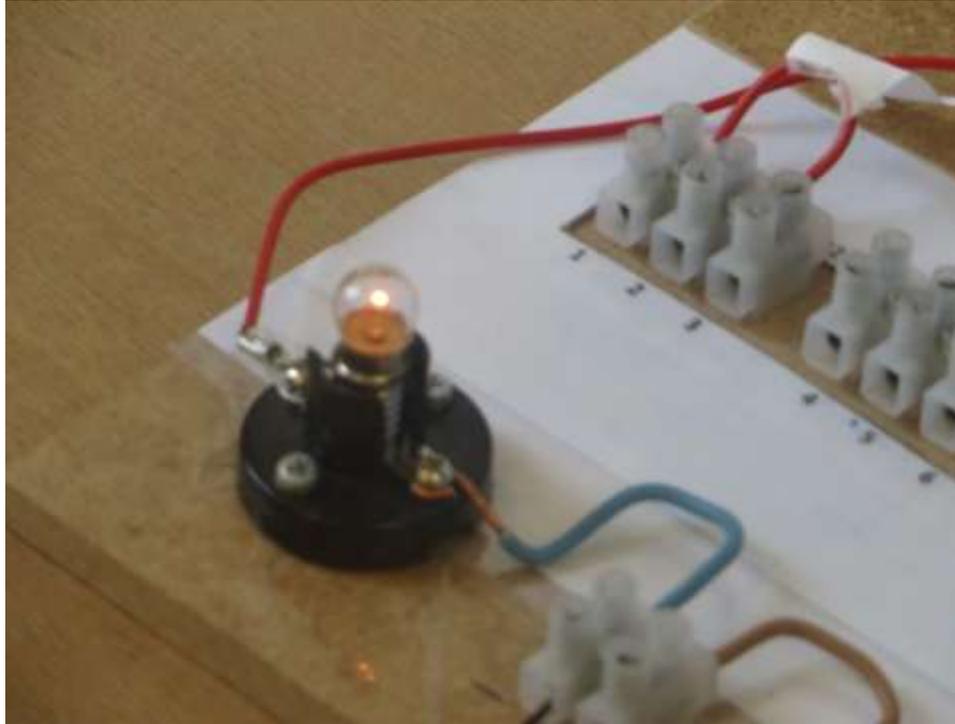- Schalter umlegen, wenn alles richtig ist leuchtet die Lampe



.....fertig 😊